

Componentes

Alumno:

■ Resultados

Ejercicios de Cálculo

1.1.

1.2.

1.3 ~1.8

V_{Th}	R_{Th}	I_N	G_N

	1Ω	$1k\Omega$	$1M\Omega$
V_{RL}			
I_{RL}			

1.9.


Ejercicios de Simulación

1.2.

V_{sal}

1.3.


2.2.

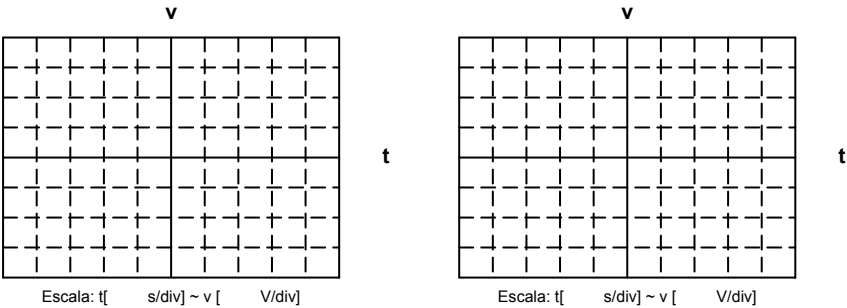

3.2.

3.3.

3.4.

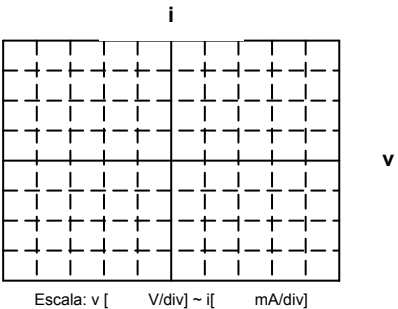

4.2.

5.2.

Ejercicios de Laboratorio

1.1.

Tipo	Colores de las bandas o código de marcas	Resistencia	Tolerancia

1.2.

Resistencia medida	Dentro de tolerancia

📌 Nota: En la 3^{er} columna anotar **SI** (dentro de tolerancia) o **NO** (fuera dentro de tolerancia).

2.1.

Tipo	Colores de las bandas o código de marcas	Capacidad	Tolerancia

2.2.

Capacidad medida	Dentro de tolerancia

📌 Nota: En la 3^{er} columna anotar **SI** (dentro de tolerancia) o **NO** (fuera dentro de tolerancia).

3.1.

Fuente	Tensión
1	
2	
3	

3.2~3.5

I	R	V _{sal}

4.3.

