

# Reguladores

Alumno:

## ■ Resultados

### Ejercicios de Cálculo

1.1.~1.5.

$I_D$ máx	$R_s$ mín [RL→∞]	$P_{Rs}$ máx [RL→∞]	$R_s$ máx [R2→0]	$V_{CC}$ mín [R2→0]

1.6.~1.7.

$R_2$	$I_D$	$I_{RL}$
0Ω		
1kΩ		

2.

$V_{sal}$ (p)	
---------------	--

### Ejercicios de Simulación

1.

$R_2$	$V_{sal}$	Zona de operación diodo regulador	Zona de operación LED
0Ω			
500Ω			
1kΩ			

2.

$V_{sal}$ (p)	
---------------	--

### Ejercicios de Laboratorio

1. 2.

$R_2$	$I_D$	$I_{RL}$	$V_{LED}$
0Ω			
1kΩ			

1.3.

---

---

---

---

---

---

---